

# TD de Systèmes à Microcontrôleurs (3DN)

## **Table des matières**

|   | Étude de cartes à STM32                             |   |
|---|---|---|
|   | 1.1 Braids de Mutable instruments                   | 2 |
|   | 1.1.1 Le microcontrôleur                            | 2 |
|   | 1.1.2 Les composants annexes                        |   |
|   | 1.1.3 L'alimentation                                | 2 |
|   | 1.2 La carte NUCLEO-L476RG                          | 2 |
| _ | Méthode de choix de composants : Exemple du Hacheur | - |

### TD 1 Étude de cartes à STM32

L'objectif de ce TD est d'analyser, à travers une série de questions, la conception de différentes cartes utilisant des STM32.

#### **Braids de Mutable instruments** 1.1

Dans cette partie, nous analysons un module de synthétiseur numérique de norme Eurorack. Toutes les informations sont disponibles à l'adresse suivante : https://mutable-instruments. net/modules/braids/

Le schéma du module est disponible ici : https://mutable-instruments.net/modules/braids/ downloads/braids v50.pdf. STM32F103CBT6:

Mainstream Performance line, Arm Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes of Flash memory, 72 MHz CPU, motor control, USB and CAN

- 1.1.1 Le microcontrôleur
  - 1. Quel est le microcontrôleur utilisé? Quelles sont ses caractéristiques?
  - 2. À quelle fréquence est-il cadencé?
  - 3. Que faut-t-il prévoir pour programmer le microprocesseur? Stlink-V3
  - 4. Justifiez le câblage des switches RESET et BOOT FLASH

#### 1.1.2 Les composants annexes

- Quels sont les rôles des composants suivants : DAC8551 et MCP3204?
- 2. Expliquer le fonctionnement de l'affichage
- 3. Le câblage de EC12E est-il suffisant? (pourquoi/comment?)

#### 1.1.3 L'alimentation

- 1. Quel est le courant maximal que peut fournir l'alimentation 3.3V
- 2. À quoi sont dues les indications 200µA et 3.5mA
- 3. Quel est le rôle des différents condensateurs présents sur les 3 pages?

#### 1.2 La carte NUCLEO-L476RG

Dans cette partie, nous nous intéressons à la manière dont sont programmés les microcontrôleurs des cartes de développement à STM32. Nous prenons le cas particulier de la carte NUCLEO-L476RG. Les schémas sont disponibles sur moodle.

- 1. Il n'y a gu'un seul manuel utilisateur pour l'ensemble des cartes Nucleo-64. Pourquoi?
- 2. Quels sont les composants utilisés pour l'alimentation? Quelles sont leurs caractéristiques?
- 3. Pourquoi y a-t-il deux microcontrôleurs différents sur la carte?
- 4. Quelle est la nature des composants commençant par SB?
- 5. Lister les différents quartz. Quels sont leur but? Justifier le choix des condensateurs.
- 6. Quels sont les signaux impliqués dans la programmation du microcontrôleur?

## TD 2 Méthode de choix de composants : Exemple du Hacheur

Dans ce TD, nous cherchons à piloter un moteur à courant continu FIT0521 de chez DFRobot à l'aide d'un hacheur quatre quadrants. Le codeur incrémental du moteur sera utilisé pour mesurer la vitesse du moteur et réaliser un asservissement.

- 1. Quels éléments vont determiner le choix du hacheur?
- 2. Nous voulons propulser un robot mobile avec les deux moteurs FIT0521 de chez DFRobot. Quelles sont les caractéristiques du hacheur? Quels compromis peut-on faire?
- 3. Lister les différents constructeurs de circuits intégrés.
  - (a) Quels sont les critères pour le choix d'un constructeur?
- 4. Lister les différents distributeurs de composants électroniques.
  - (a) Quels sont les critères pour le choix d'un distributeur?
- 5. Proposer un schéma de câblage du hacheur (ou des hacheurs) avec le microcontrôleur STM32L451RET6.
- 6. Question Bonus : Écrire les fonctions permettant de faire varier la vitesse des moteurs.